

Revisão

Qual é a ideia fundamental do projeto? Simples, usar ampops NE5532 em paralelo para atingir uma corrente aceitável, com o fito de suportar uma carga de $8\ \Omega$ de impedância. Sabe-se que um único amapop que compõe o amplificador dual NE5532 é capaz de alimentar uma carga de $500\ \Omega$ com a tensão de alimentação do amapop, digamos 18.3 V , i.e., em teoria temos em único amapop uma corrente de saída de

$$\frac{18.3\text{ V}}{500} = \frac{18.3\text{ V}_{\text{rms}}}{500\sqrt{2}\ \Omega} \approx 26\text{ mA}_{\text{rms}}.$$

Se colocarmos em paralelo 64 destes ampops, temos pela lei de Kirchhoff dos nós, que num nó de confluência a corrente total é

$$I_T = 64 \cdot 26\text{ mA}_{\text{rms}} \approx 1.67\text{ A}_{\text{rms}}.$$

Em conformidade, isso dá uma potência teórica de

$$P_{\text{rms}} = \frac{64 \cdot 18.3^2}{1000} \approx 21.4\text{ W}_{\text{rms}}$$