

0.1 ENTRADA DESBALANCEADA

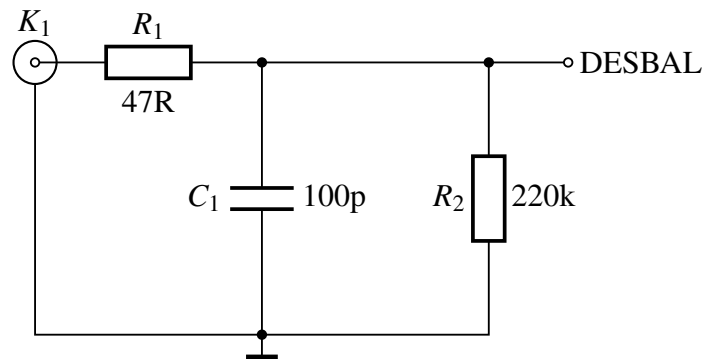


Figura 1: Esquemático da entrada desbalanceada.

Segue uma análise AC da saída da entrada desbalanceada (de 1 MHz até 100 MHz):

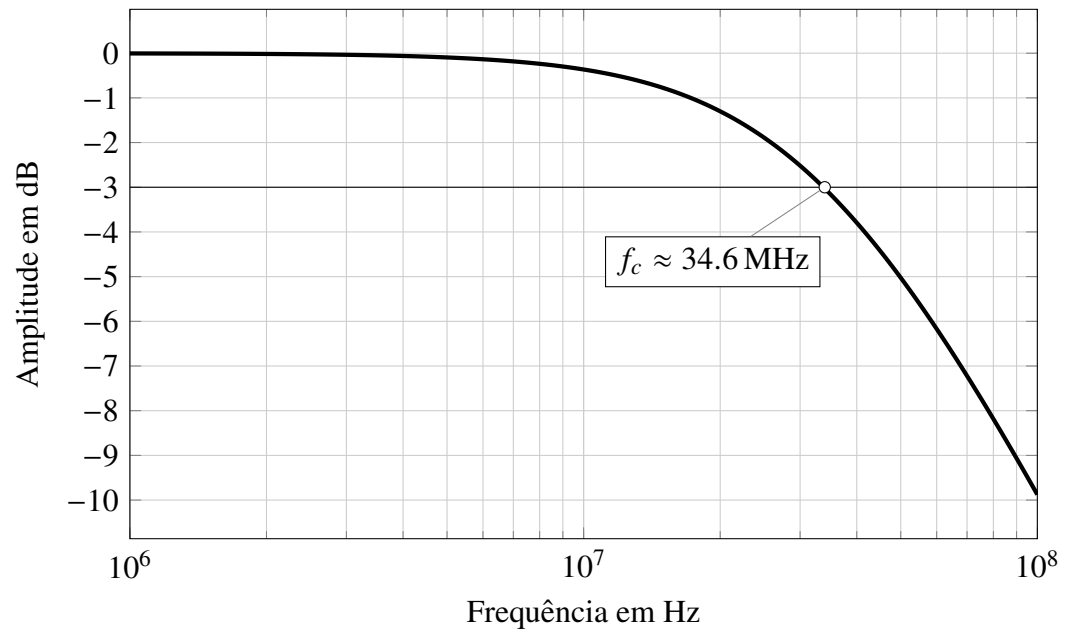


Figura 2: Análise AC da saída da entrada desbalanceada.

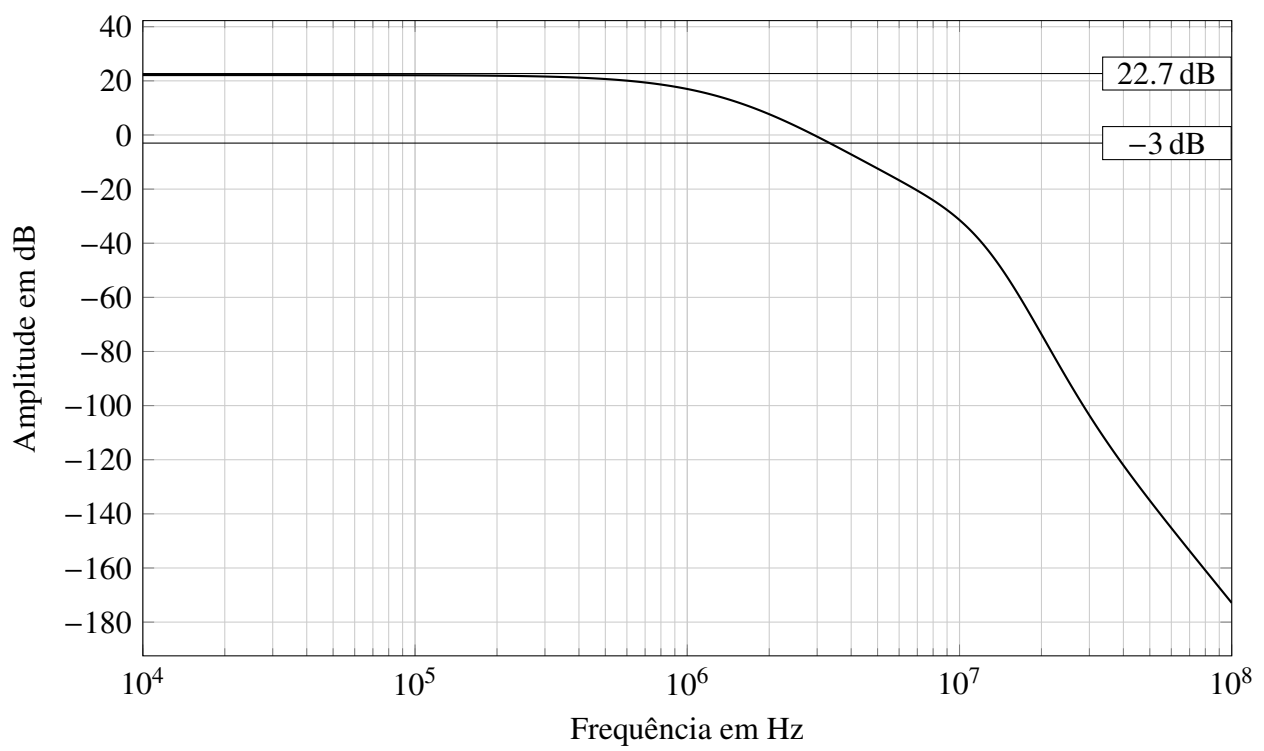


Figura 3: Análise AC da saída do estágio de ganho.

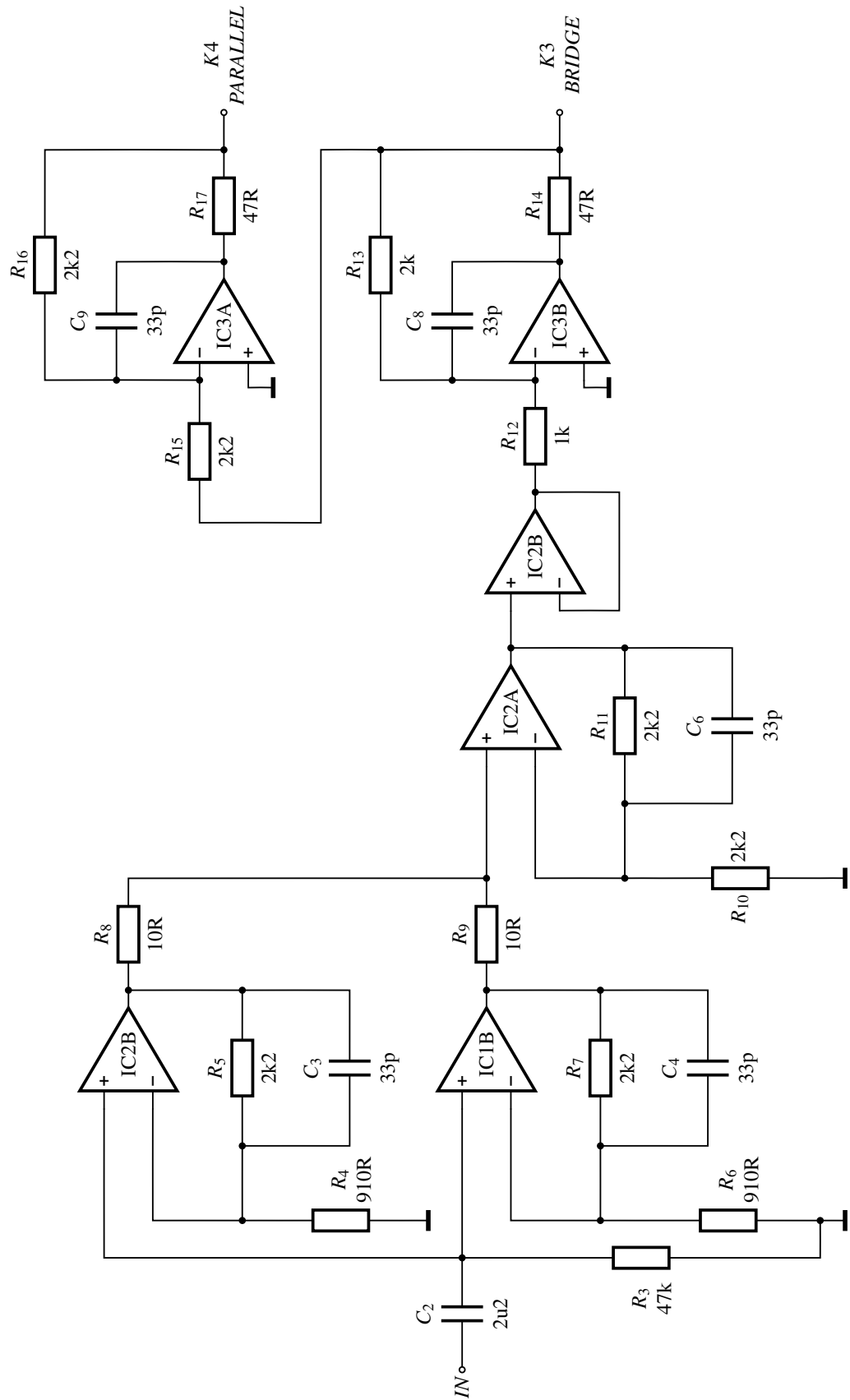


Figura 4: Esquemático do estágio de ganho.

