

Revisão

iiiiii HEAD Qual é a ideia fundamental do projeto? Basicamente, usar ampops NE5532 em paralelo para atingir uma corrente aceitável, com o fito de suportar uma carga de $8\ \Omega$ de impedância. Sabe-se que um único ampop que compõe o amplificador dual NE5532 é capaz de alimentar uma carga de $500\ \Omega$ com a tensão de alimentação do ampop, digamos 18.3 V , i.e., em teoria temos em único ampop uma corrente de saída de ===== Qual é a ideia fundamental do projeto? Basicamente, usar ampops NE5532 em paralelo para atingir uma corrente aceitável, com o fito de suportar uma carga de $8\ \Omega$ de impedância. Sabe-se que um único ampop que compõe o amplificador dual NE5532 é capaz de alimentar uma carga de $500\ \Omega$ com a tensão de alimentação do ampop, digamos com uma margem de erro de 3 V , ou seja, $15.3 = 18.3 - 3\text{ V}$, i.e., em teoria temos em único ampop uma corrente de saída de 7e586d1 (run: 15.03.26 s 11:53)

$$\frac{15.3\text{ V}}{500} = \frac{15.3\text{ V}}{500\sqrt{2}\ \Omega} \approx 22\text{ mA}_{\text{rms}}.$$

Se colocarmos em paralelo 64 destes ampops, temos pela lei de Kirchhoff dos nós, que num nó de confluência a corrente total é

$$I_T = 64 \cdot 22\text{ mA}_{\text{rms}} \approx 1.38\text{ A}_{\text{rms}}.$$

Em conformidade, isso dá uma potência teórica de

$$P_{\text{rms}} = \frac{64 \cdot 15.3^2}{1000} \approx 15\text{ W}_{\text{rms}}$$

Conforme mencionado no artigo da Elektor.